

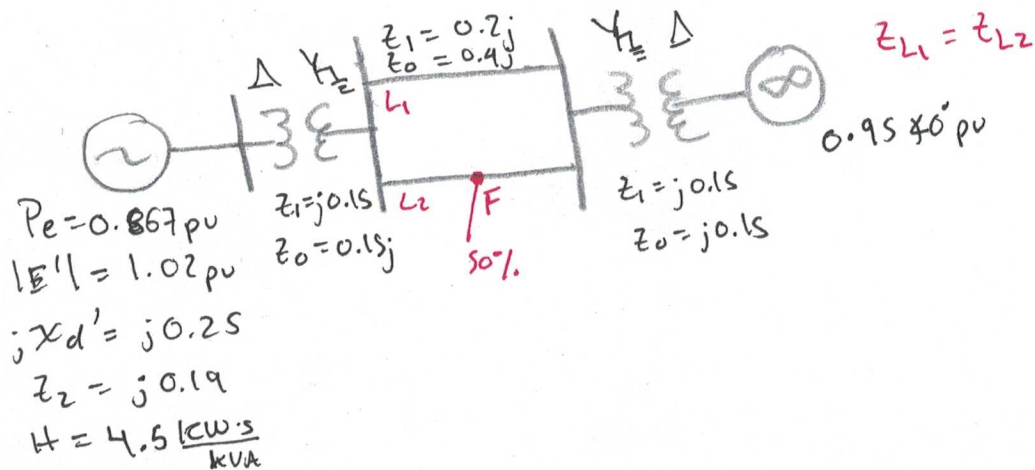


Análisis de la transferencia de potencia debido a fallas en la red.

Daniel González Enck Christopher

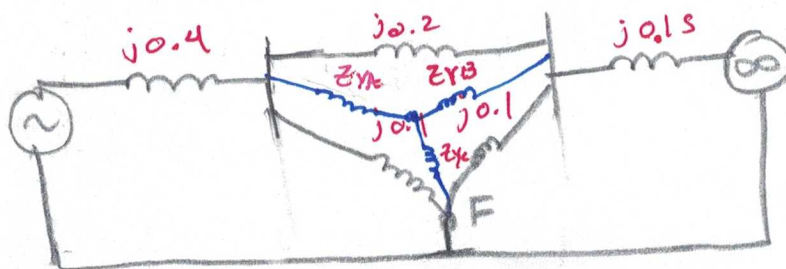


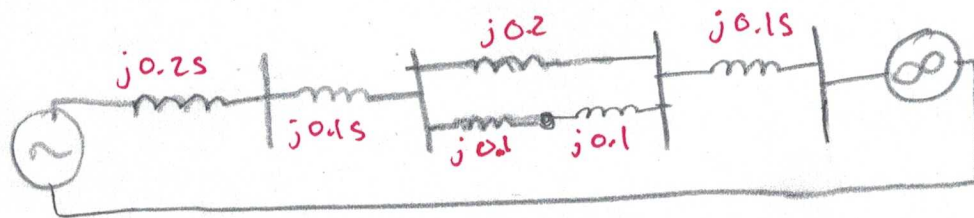* Red de secuencia (+) - Falla trifásica (3 ϕ).




$$Z_{YA} = \frac{(0.2)(0.1)}{0.4} = 0.05;$$


$$Z_{YB} = 0.05;$$

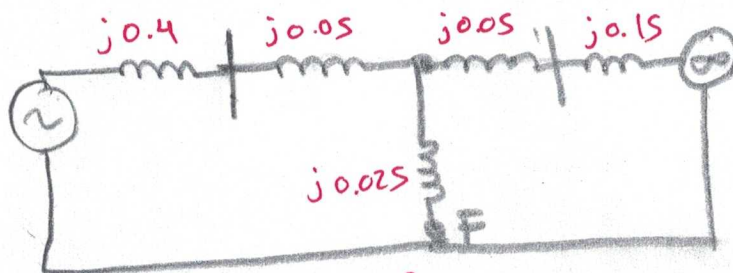

$$Z_{YC} = \frac{(0.1)(0.1)}{0.4}$$

$$Z_{YC} = j0.025.$$

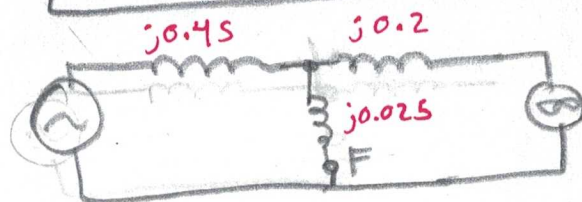

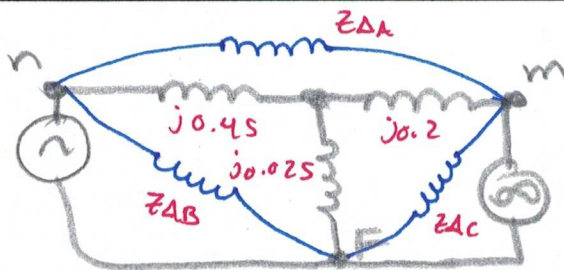

$$Z_{DA} = \frac{0.106250}{0.025} = 4.25j$$

$$Z_{AB} = \frac{0.106250}{0.2} = 0.531250 \quad ; \quad Z_{AC} = \frac{0.106250}{0.45} = 0.23611$$

$$Z_{DA} = Z_{TRANS} \quad * \text{ Reactancia de transferencia. } \boxed{Z_{TRANS} = 4.25j}$$

* Potencia transferida debido a falla trifasica (entre nodos).

$$P_{nm3\phi} = \frac{(1.02)(0.95)}{4.25} \sin(\delta) = 0.228 \sin(\delta)$$

Las fallas posteriores a analizar serán:



- Falla doble línea
- Falla doble línea a tierra
- Falla monofasica.

Ya se tiene la falla más severa (falla trifasica) y la red de secuencia positiva, la metodología será:
Calcular las redes de secuencia y luego interconectar las redes dependiendo el tipo de falla, al final se calcularán las potencias transferidas entre buses para un ángulo de $0 \leq \delta \leq 180^\circ$. (Grafico en MATLAB).

En la siguiente pagina se comienza analizando las redes de secuencia negativa y cero.

Pagina 2.



Red de secuencia negativa (-)

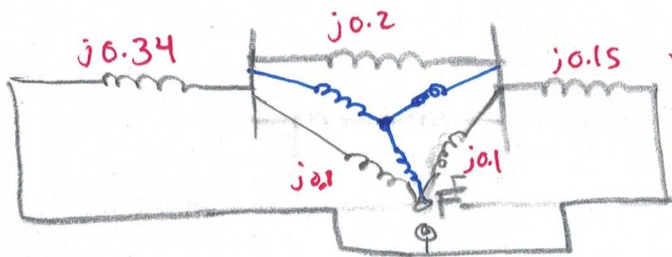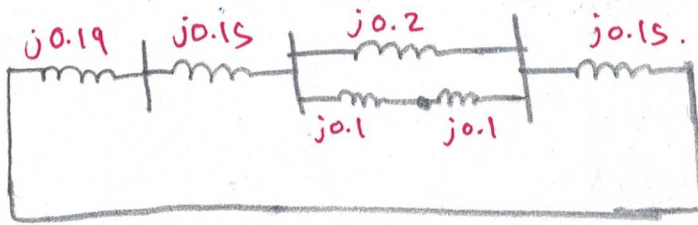

$$Z_{YA} = 0.05$$


$$Z_{YB} = 0.05$$

$$Z_{YC} = 0.025$$

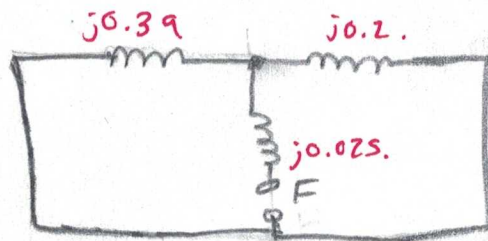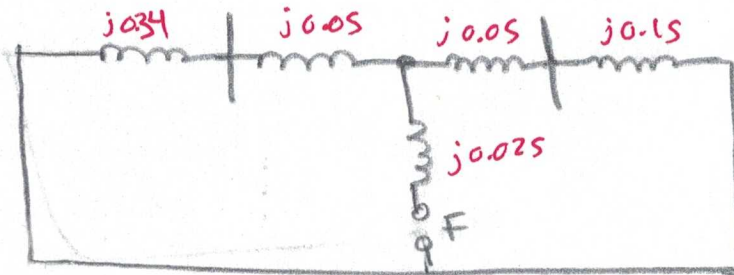



$$Z_{2T} = \frac{1}{\frac{1}{j0.39} + \frac{1}{j0.2}} + 0.025j$$

$$Z_{2T} = 0.157203j$$

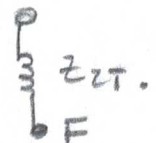

Red de secuencia cero (0)


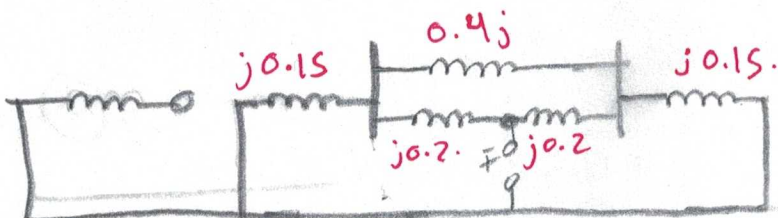


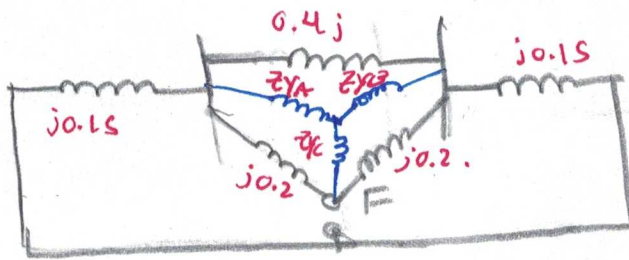

$$Z_{YA} = \frac{(0.4)(0.2)}{0.8} = 0.1j$$

$$Z_{YB} = 0.1j$$
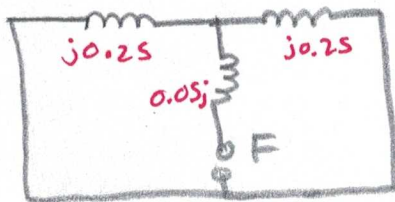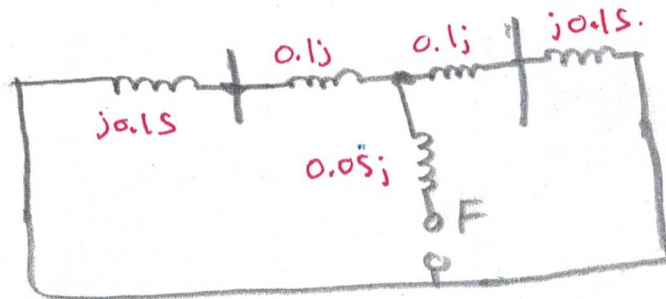
$$Z_{YC} = \frac{(0.2)(0.2)}{0.8} = 0.05j$$





$$Z_{OT} = \frac{1}{\frac{1}{0.25j} + \frac{1}{0.25j}} + 0.05j$$

$$Z_{OT} = 0.175j$$

* Falla monofásica

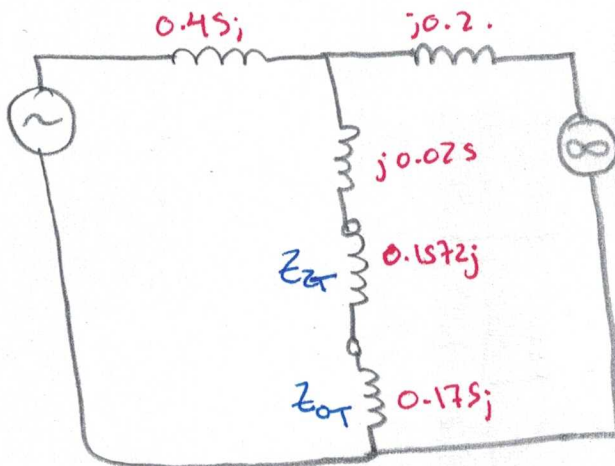Para la falla monofásica las tres redes de secuencia se conectan en serie al punto de falla.



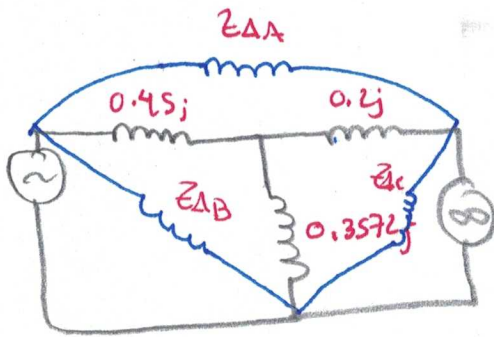


$$Z_{AA} = \frac{0.32718}{0.3572} = 0.90196$$

$$Z_{AB} = \frac{0.32718}{0.2} = 1.6109$$

$$Z_{AC} = \frac{0.32718}{0.45} = 0.715956$$

$$Z_{TRAS} = 0.90196j$$

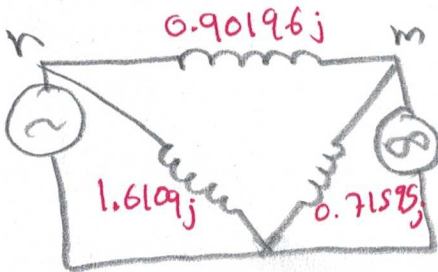



$$P_{mip} = \frac{(1.02)(0.95)}{0.90196} \sin(\delta) = 1.0743227 \sin(\delta)$$

* Falla doble línea a tierra.

Para una falla doble línea a tierra las redes de secuencia se conectan en paralelo.
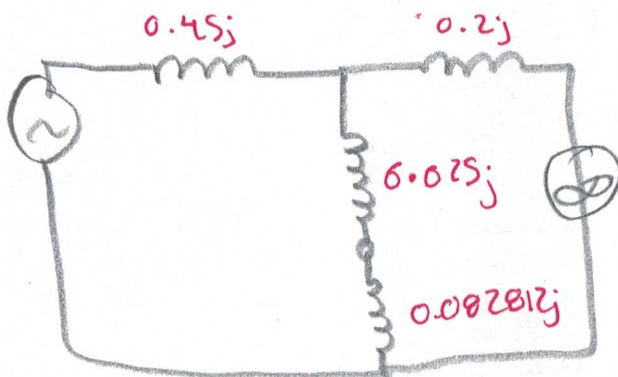
$$Z_{2-0eq} = \frac{(Z_{2T}) Z_{0T}}{Z_{2T} + Z_{0T}} = \frac{(0.1572)(0.175)}{0.1572 + 0.175} = 0.082812j$$




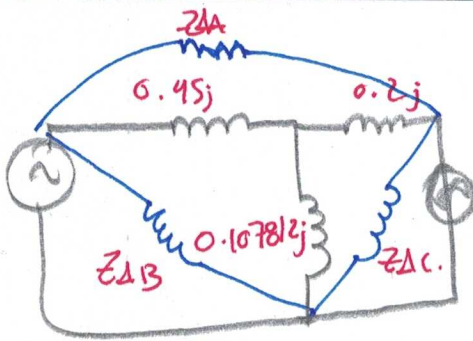

$$Z_{AA} = \frac{0.160078}{0.107812} = 1.484788$$

$$Z_{AB} = \frac{0.160078}{0.2} = 0.80039$$
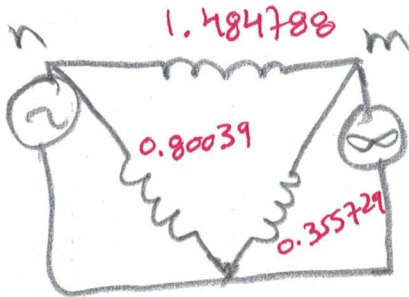
$$Z_{AC} = \frac{0.160078}{0.45} = 0.355729$$





$$Z_{TRAS} = 1.484788$$

$$P_{\text{m} Z_{AB-G}} = \frac{(1.02)(0.45)}{1.484788} \sin(\delta) = 0.652618 \sin(\delta)$$

* Falla entre dos líneas.

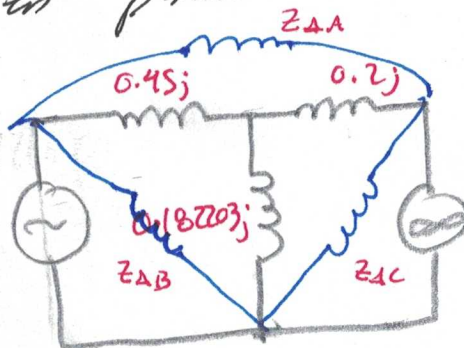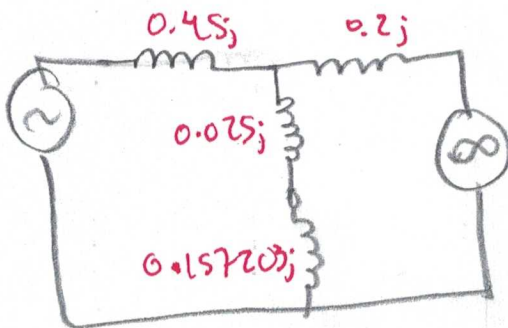
Para esta falla las redes de secuencia positiva y negativa se conectan en paralelo.



$$Z_{AA} = \frac{0.208432}{0.182203} = 1.14935$$

$$Z_{AC} = \frac{0.208432}{0.45} = 0.463182$$


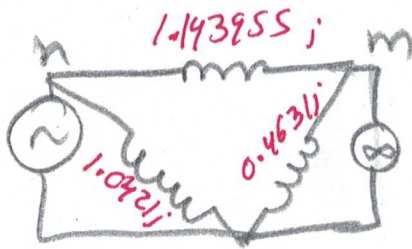
$$Z_{AB} = \frac{0.208432}{0.2} = 1.04216$$



$$Z_{TRANS} = 1.143955j$$

$$P_{nmZL} = \frac{(1.02)(0.95)}{1.143955} \sin(\delta) = 0.847061 \sin(\delta)$$


* Pre falla.

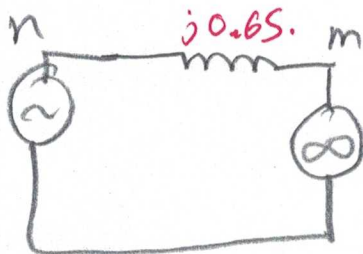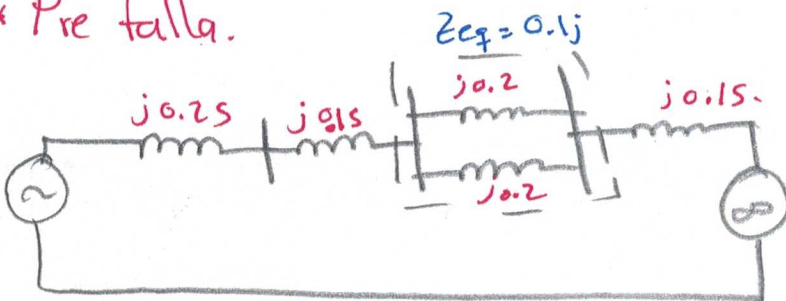

$$P_{nmprc} = \frac{(1.02)(0.95)}{0.65} \sin(\delta)$$

$$P_{nmprc} = 1.490769 \sin(\delta)$$

* Post falla.

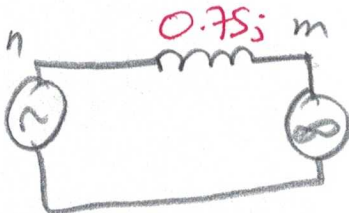

$$P_{nmpost} = \frac{(1.02)(0.95)}{0.75} \sin(\delta)$$

$$P_{nmpost} = 1.292 \sin(\delta)$$

```

clc; clear; close all;

deltarad = linspace(0, pi, 1000);
deltadeg = deltarad * (180/pi);

% Potencias transferidas en diferentes condiciones
Pnm3 = 0.228 * sin(deltarad);      % Falla trifásica
Pnm1 = 1.0743227 * sin(deltarad);  % Falla monofásica
Pnm2g = 0.652618 * sin(deltarad);  % Falla doble línea a tierra
Pnm2 = 0.847061 * sin(deltarad);   % Falla línea a línea
Pnmpre = 1.490769 * sin(deltarad); % Condición de prefalla
Pnmpost = 1.292 * sin(deltarad);   % Condición de postfalla

figure;
hold on;
plot(deltadeg, Pnm3, 'r', 'LineWidth', 1.5);
plot(deltadeg, Pnm1, 'g', 'LineWidth', 1.5);
plot(deltadeg, Pnm2g, 'b', 'LineWidth', 1.5);
plot(deltadeg, Pnm2, 'm', 'LineWidth', 1.5);
plot(deltadeg, Pnmpre, 'k', 'LineWidth', 1.5);
plot(deltadeg, Pnmpost, 'c', 'LineWidth', 1.5);
xlabel('\delta (grados)');
ylabel('Potencia Transferida (p.u)');
title('Potencia Transferida en Diferentes Condiciones de Falla');
legend({'Trifásica', 'Monofásica', 'LL-Tierra', ...
        'L-L', 'Prefalla', 'Postfalla'}, ...
        'Location', 'Best');
grid on;
xlim([0 180]);
ylim([0 1.8]);
hold off;

```